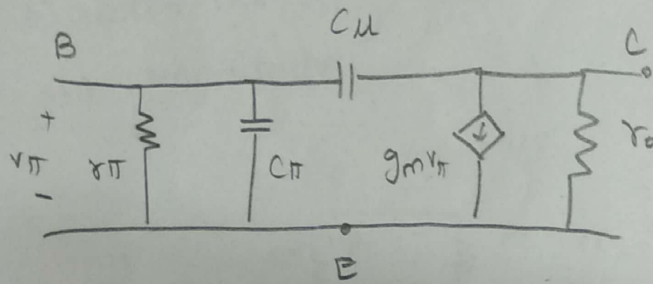


8/10/18


high frequency analysis of MOSFET

- high frequency equivalent circuit
- short circuit current gain
- unity gain BW (or) unity gain cutoff freq (f_T)
- Miller capacitance (C_M)

BJT high freq ckt :




MOSFET high freq ckt

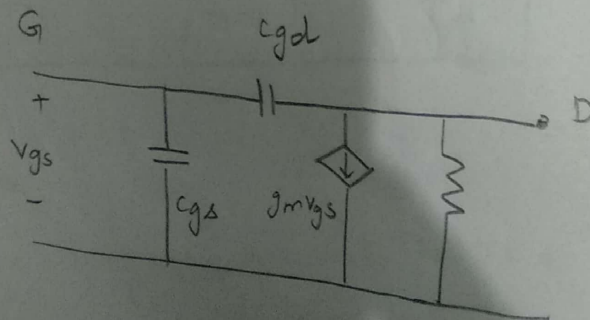

Short circuit current gain A_{is} :

$$\lambda = 0, r_o = \infty$$

(Short circuit output)

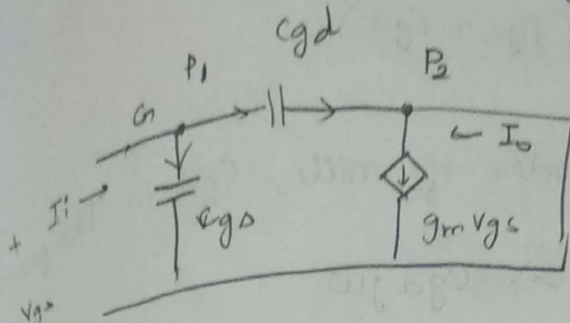

$$A_{is} = \frac{I_o}{I_i}$$

Write KCL at node P_1 ,

$$I_i = \frac{V_{gs}}{\frac{1}{j\omega C_{gs}}} + \frac{V_{gs}}{\frac{1}{j\omega C_{gd}}}$$

$$I_i = j\omega C_{gs} V_{gs} + j\omega C_{gd} V_{gs}$$

$$I_i = j\omega V_{gs} (C_{gs} + C_{gd}) \rightarrow \textcircled{1}$$

Write KCL at node P_2 ,

$$I_o + \frac{V_{gs}}{\frac{1}{j\omega C_{gd}}} = g_m V_{gs}$$

$$I_o = g_m V_{gs} - V_{gs} j\omega C_{gd}$$

$$I_o = V_{gs} (g_m - j\omega C_{gd}) \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\frac{I_o}{I_i} = \frac{V_{gs} (g_m - j\omega C_{gd})}{V_{gs} j\omega (C_{gs} + C_{gd})}$$

$$A_{is} = \frac{g_m - j\omega C_{gd}}{j\omega (C_{gs} + C_{gd})} \rightarrow (3)$$

g_m is in order of milli. C_{gd} is in pF.

$$\therefore g_m \gg C_{gd} j\omega$$

$$A_{is} \approx \frac{g_m}{j\omega (C_{gs} + C_{gd})} \rightarrow (4)$$

$$|A_{is}| = \frac{g_m}{\sqrt{\omega^2 (C_{gs} + C_{gd})^2}}$$

$$|A_{is}| = \frac{g_m}{\omega (C_{gs} + C_{gd})} \rightarrow (5) a$$

$$|A_{is}| = \frac{g_m}{2\pi f (C_{gs} + C_{gd})} \rightarrow (5) b$$


Unity gain BW (f_T):

$$\text{At } f = f_T, |A_{is}| = 1$$

$$1 = \frac{g_m}{2\pi f_T (C_{gs} + C_{gd})}$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi (C_{gs} + C_{gd})} \rightarrow (6)$$

Miller capacitance (CM)

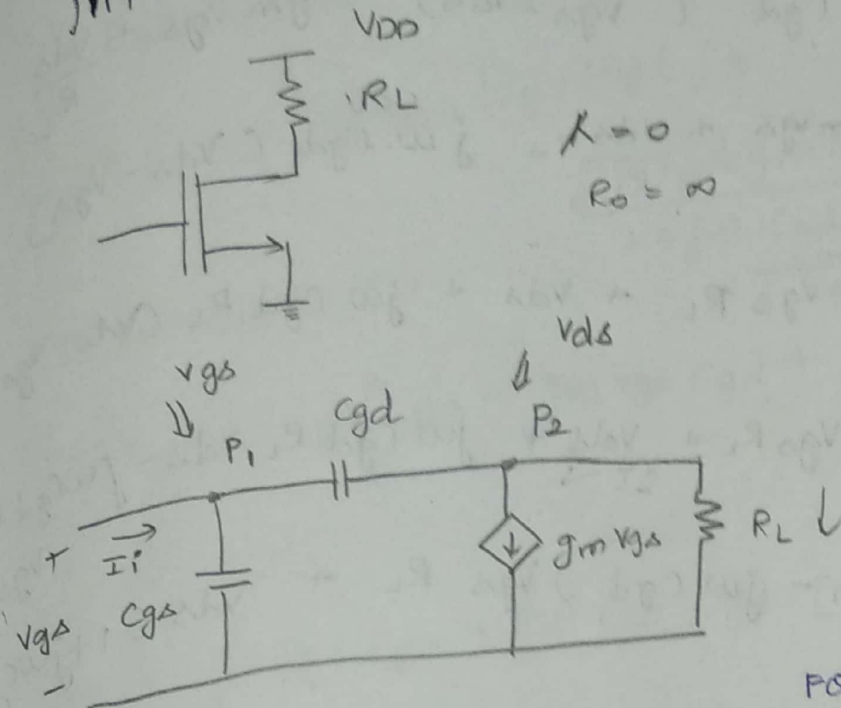

Node P_1 , at KCL.

$$I_i = \frac{V_{gs} - V_{ds}}{\frac{1}{j\omega C_{gd}}} + \frac{V_{gs}}{\frac{1}{j\omega C_{gs}}}$$

$$= (V_{gs} - V_{ds} + V_{gs}) j\omega C_{gd} + \frac{V_{gs}}{j\omega C_{gs}}$$

$$= V_{gs} j\omega C_{gd} - V_{ds} j\omega C_{gd} + \frac{V_{gs}}{j\omega C_{gs}}$$

$$I_i = j\omega V_{gs} (C_{gd} + C_{gs}) - j\omega C_{gd} V_{ds}$$

⑦

Node P_2 , KCL

$$\frac{V_{gs} - V_{ds}}{\frac{1}{j\omega C_{gd}}} = g_m V_{gs} + \frac{V_{ds}}{R_L}$$

$$\begin{aligned}
 j\omega C_{gd} (V_{gs} - V_{ds}) &= g_m V_{gs} + \frac{V_{ds}}{R_L} \\
 g_m V_{gs} + \frac{V_{ds}}{R_L} + j\omega C_{gd} (V_{ds} - V_{gs}) &= 0 \\
 g_m V_{gs} R_L + V_{ds} + j\omega C_{gd} R_L (V_{ds} - V_{gs}) &= 0 \\
 g_m V_{gs} R_L + V_{ds} + j\omega C_{gd} R_L V_{ds} - j\omega C_{gd} R_L V_{gs} &= 0 \\
 (g_m - j\omega C_{gd}) V_{gs} R_L + V_{ds} (1 + j\omega C_{gd} R_L) &= 0
 \end{aligned}$$

$$V_{ds} = \frac{(j\omega C_{gd} - g_m) R_L V_{gs}}{1 + j\omega C_{gd} R_L} \rightarrow \textcircled{8}$$

Sub $\textcircled{8}$ in $\textcircled{7}$

$$I_i = j\omega V_{gs} (C_{gs} + C_{gd}) - j\omega C_{gd} V_{ds}$$

$$\begin{aligned}
 &= j\omega V_{gs} [C_{gs} + C_{gd}] + \left[\frac{(j\omega C_{gd} - g_m) R_L V_{gs}}{1 + j\omega C_{gd} R_L} \right] \\
 &= j\omega V_{gs} [C_{gs} + C_{gd}] + \left[\frac{\omega^2 C_{gd}^2 R_L V_{gs}}{1 + j\omega C_{gd} R_L} \right] \\
 &\quad + \frac{j\omega C_{gd} g_m R_L V_{gs}}{1 + j\omega C_{gd} R_L}
 \end{aligned}$$

C_{gd} small \Rightarrow neglect

$$I_i = j\omega V_{gs} [C_{gs} + C_{gd}] +$$

$$1 > \omega C_{gd} R_L j\omega \frac{j\omega C_{gd} g_m R_L V_{gs}}{1 + j\omega C_{gd} R_L}$$

Order of 10^{-12}

$$I_i = j\omega V_{gs} C_{gs} + j\omega V_{gs} C_{gd} + j\omega C_{gd} g_m R_L V_{gs}$$

$$I_i = j\omega V_{gs} C_{gs} + j\omega V_{gs} C_{gd} [1 + g_m R_L]$$


$$I_i = j\omega V_{gs} [C_{gs} + C_M]$$

where

$$C_M = C_{gd} [1 + g_m R_L] \rightarrow (9)$$

$(1 + A_v)$

As 2 f_T with C_M :

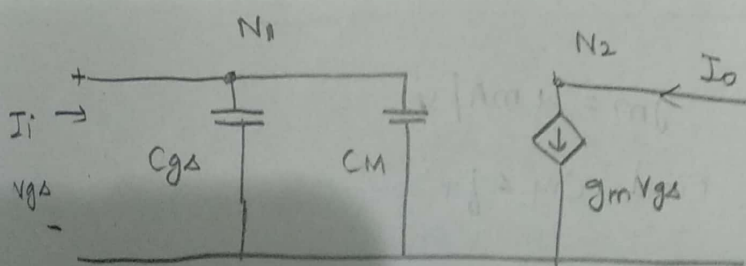

KCL at node N_1 ,

$$I_i = \frac{V_{gs}}{\frac{1}{j\omega (C_{gs} + C_M)}} \Rightarrow$$

$$I_i = j\omega V_{gs} (C_{gs} + C_M) \rightarrow (10)$$


KCL at N_2 ,

$$I_o = g_m V_{gs} \rightarrow (11)$$

$$\frac{I_o}{I_i} = \frac{g_m V_{gs}}{j\omega V_{gs} (C_{gs} + C_m)} \rightarrow A_{is} = \frac{g_m}{j\omega (C_{gs} + C_m)}$$

$$|A_{is}| = \frac{g_m}{\omega (C_{gs} + C_m)} \rightarrow (12)$$
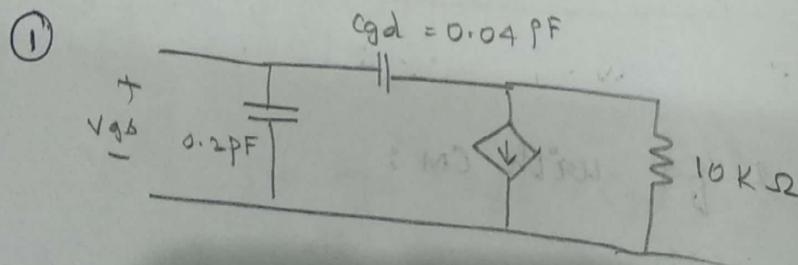
$$f_T = \frac{g_m}{2\pi [C_{gs} + C_m]} \rightarrow (13)$$



$$g_m = 1 \text{ mA/V}$$

Find $C_m \angle f_T$

$$\begin{aligned} C_m &= C_{gd} [1 + g_m R_L] \\ &= 0.04 \times 10^{-12} [1 + 10^{-3} \times 10 \times 10^3] \\ &= 0.04 \times 10^{-12} [1 + 10] \\ &= 0.04 \times 11 \times 10^{-12} = 0.44 \text{ pF} \end{aligned}$$


$$f_T = \frac{g_m}{2\pi [C_{gs} + C_m]}$$

$$= \frac{1 \times 10^{-3}}{2 \times 3.14 [0.2 + 0.44] \times 10^{-12}}$$

$$= \frac{1 \times 10^{-3}}{4.019 \times 10^{-12}}$$

$$f_T = 0.248 \times 10^9$$

$$f_T = 248 \text{ MHz}$$

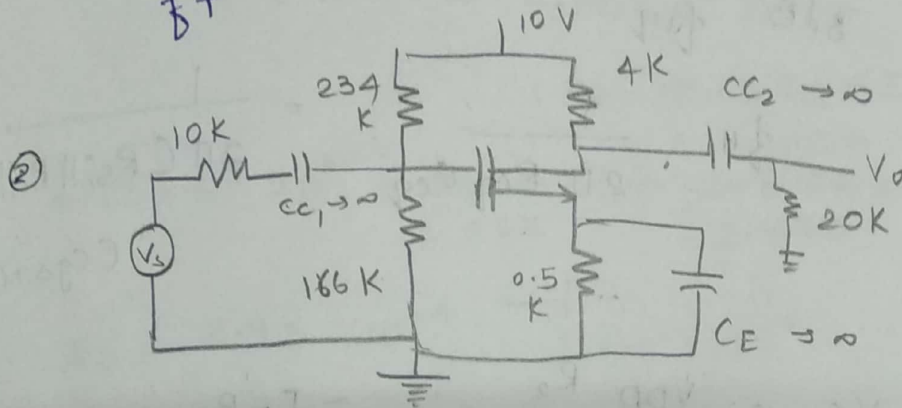


$$V_{TN} = 2V \quad K_n = 0.5 \text{ mA/V}^2 \quad \lambda = 0$$

$$C_{gs} = 1 \text{ pF} \quad C_{gd} = 0.1 \text{ pF}$$

⇒ Find C_m

⇒ 3 dB frequency

⇒ f_T

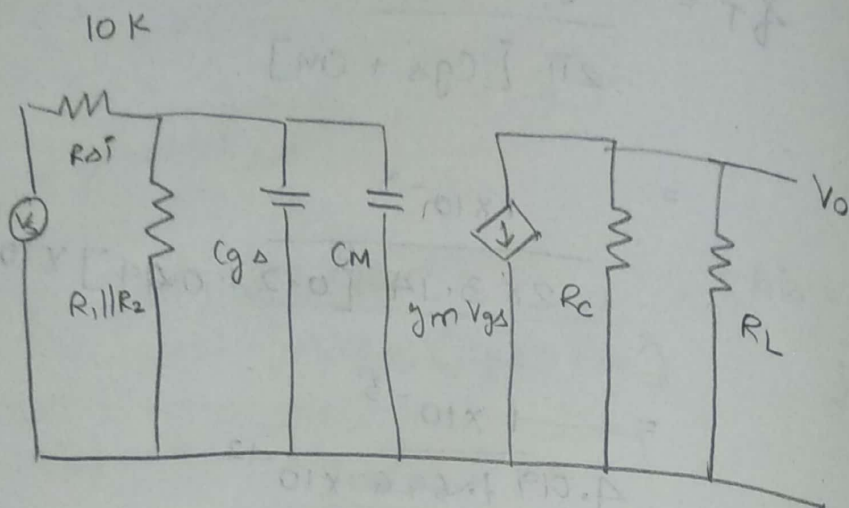

$$C_M = C_{gd} [1 + g_m (R_C \parallel R_L)]$$

sdB f_{eq}

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_{eq}} = \frac{1}{2\pi (R_{S1} \parallel R_1 \parallel R_2) (C_{gs} + C_M)}$$

$$V_{GS} = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} - I_D R_S$$

$$V_{GS} = \frac{10 \times 166 \times 10^3}{(234 + 166) \times 10^3} - I_D R_S$$

$$V_{GS} I_D = \frac{1660}{400} - I_D (0.5 \text{ K})$$

$$= 4.15 - 0.5 \text{ K } I_D$$

$$I_D = k_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$= 0.5 \times 10^{-3} (4.15 - 109k I_D - 2.8)^2$$

$$= 0.5 \times 10^{-3} [2.15 - 0.5 K I_D]^2$$

$$I_D = 0.5 \times 10^{-3} \times [4.6225 + 10.25 \times 10^4 I_D^2 - 2.15 I_D]$$

$$I_D = 2.31125 \times 10^{-3} + 10.25 \times 10^4 I_D^2 - 1.075 I_D$$

$$0 = 2.31125 \times 10^{-3} + 10.25 \times 10^4 I_D^2 - 1.075 I_D$$

$$10.25 \times 10^4 I_D^2 - 1.075 I_D + 2.31125 \times 10^{-3} = 0$$

$$I_D = 2.93 \times 10^{-4} \quad , \quad 1.56 \times 10^{-4}$$

$$I_D \neq 0.29 \text{ mA} \quad , \quad 0.156 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = I_D R_s$$

$$= 0.29 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^3 = 2.9$$

$$0.15 \times 10 = 1.5$$

$$I_D = 1.2 \text{ mA}$$

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_D}$$

$$= 2\sqrt{0.5 \times 10^{-3} \times 1.2 \times 10^{-3}}$$

$$= 2\sqrt{0.6 \times 10^{-6}}$$

$$= 2 \times 0.774 \times 10^{-3}$$

$$g_m = 1.549 \times 10^{-3}$$

$$C_M = 0.6 \text{ pF} \quad b_T = 152 \text{ MHz}$$

$$3 \text{ dB} \quad f_H = 10.9 \text{ GHz}$$


15/10/18

Active Loads Unit - 5



- Enhancement load
- Depletion load
- Current source load
- Resistive load

NMOS

Amplifier with enhancement load

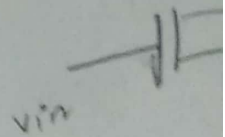

Enhancement

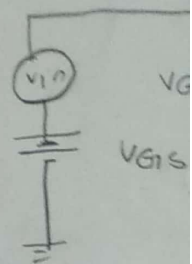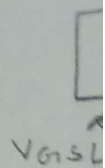

Driver

Load

K_n

K

I_D